

- ۱۲۸- زمانی که یک تقویت کننده عملیاتی در محدوده خطی خود قرار دارد، ولتاژ دو پایانه ورودی نسبت به هم چگونه است؟
 (۱) ورودی معکوس کننده کمتر است.
 (۲) ورودی معکوس کننده بیشتر است.
 (۳) صفر هستند.
 (۴) برابر هستند.
- ۱۲۹- چه مقادیری برای نسبت حذف بهره مد مشترک (CMMR) برای تقویت کننده های زیستی توصیه می شود؟
 (۱) یک
 (۲) پایین
 (۳) بالا
 (۴) صفر
- ۱۳۰- در یک دستگاه پزشکی که توصیف ریاضی آن با معادله دیفرانسیل مرتبه دوم انطباق دارد، در کدام حالت میرایی بیشتری دارد؟
 (۱) $\zeta = 1$
 (۲) $\zeta = 0$
 (۳) $\zeta < 1$
 (۴) $\zeta > 1$